


## Let's Play Myself

### NO23. NOISE GATE

これでコンサート・ステージも安心！
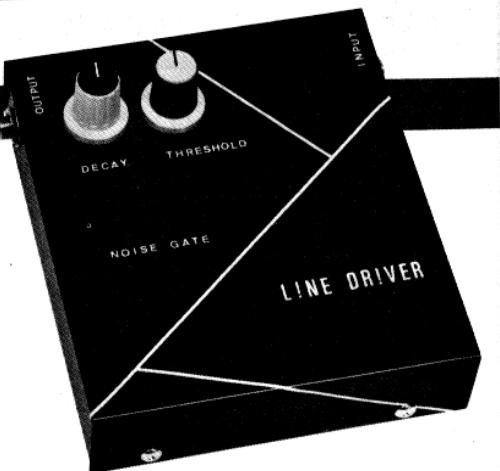
# ノイズ・ゲート

「ブ~~~~! ジ~~~~! ガ~~~~!」  
もうノイズには悩まされないぞ。  
さわやかな音楽を聴かせてあげよう。



### ノイズ・ゲートの活躍場所


ノイズ・ゲートとは、ノイズのもともと多い楽器や、引き回した接続コードに混入したノイズを、演奏していない時にはアンプに送らないようにするものだ。このエフェクターは、スタジオではエキスピンドーとも呼ばれ、ミキサー卓の各チャンネル・モジュールや楽器用アンプの入力部に組み込まれるか、接続されており、曲中で休みのパート時に、数多い楽器からのハムやノイズが録音されるのを防いでいる（レコード全体のS/N比を上げているわけだ）。もちろんノイズの多いコンサート会場でも大活躍！

### 基本的にその動作は？

「クサイものにはフタをする」。このノイズ・ゲートには、この言葉がよくあてはまる。

電源からのノイズの量は、ギターの弦の音量のように変化せず、あるレベルのあたりをうろうろしている。図①を見てみよう。これはノイズ・ゲートのやっていることを水の流れに置きかえたもので、ここで、たえず低い水位で流れている水をノイズの量と考えてもらいたい。これは、ギターを弾いてい

★ケース加工図(単位:mm)

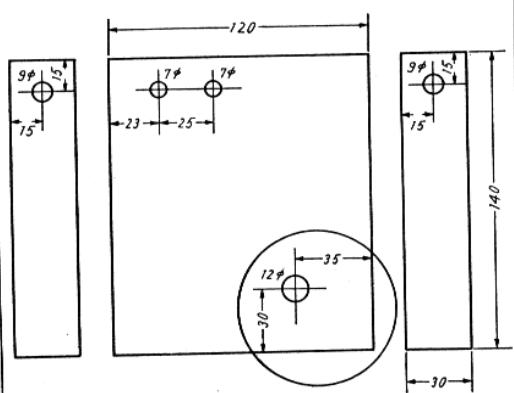


フットSW必要な人だけあける


ない時の水位だから、ギターの弦をはじくと、この水位に弦の振動音に対応した水位の上昇が起きる。この水路には水門があり、そばには番をしている人（見張り）がいて、いつも水位計を見つめている。そこで、通常の水位（ノイズのレベル）を越すと、水門をサッと開け、またもとの水位になるとサッと閉じる仕事をしている。

ここで、話を電気信号にもどすと、ノイズ・ゲートとは「ノイズ・レベル以上の信号が入った時だけ音を通すスイッチ」と考えることができる。

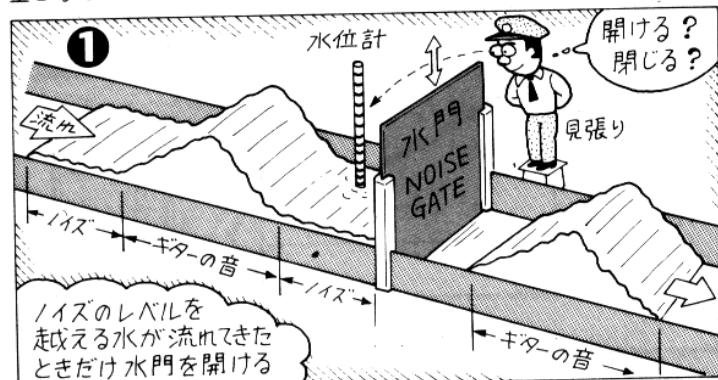ノイズ・ゲートは、このように通常のノイズだけの時のレベルを設定し、このレベルを少しでも入力信号が越えた場合に、スイッチで信号路を開けて、音を通してやる“比較”的機能を持つものなのだ。



## ノイズ・ゲート回路図

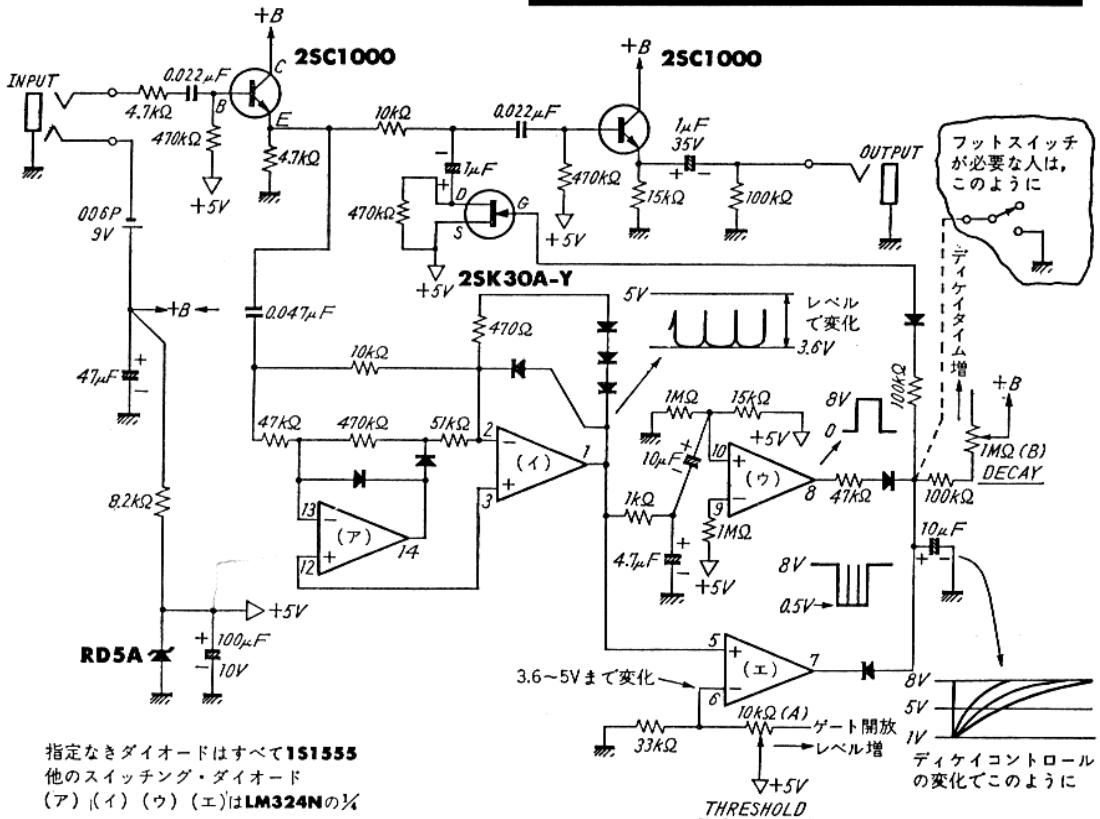

## 製作手順はよおく考えて

まず、プリント基板を作ってしまおう。基板はサンハヤトの一一番小さなガラスエポキシの感光基板を使っている。これだと、エッティングの時に銅ハク面のウラからでもエッティングの度合が見れるから。

まず、原寸大パターン図の上に感光基板用のプラスチック・シートをのせ、レトラセットのドットやテープで転写する。パターンのフィルムができたら、所定の大きさに切った感光基板にフィルムをのせ、その上からガラス板で密着してから、ケイ光燈の下2cmの位置で約8分間感光させる。続いて現像、エッティングと作業を進める（このへん、基板作りのページ参考）。エッティングが終わったら水でよく洗い、

0.8mmか1mmφのドリルで穴をあける。

この時、ドリルの使いついでに、ケースの穴あけ加工もしておくと能率がいい。

部品をさす時は、ICとダイオードの向きに注意してさし、抵抗、コンデンサー、トランジスター、ケミコンの順にさす。極性のあるものは、まちがえると部品をこわすことがあるので気をつけよう。

あとは、ケースのパネルにボリューム2個を取り付け、ハンダ付け、配線を済ませればデキアガリ。

## ノイズ・ゲートの使用法

パネル面には、DECAY(ディケイ)とTHRESHOLD(スレッシュホールド)の2つのツマミがある。この2つのツマミを左いっぱいにし、アンプと楽器のボリュームを上げておき、アンプからノイズやハムが出ているのを確認する。THRESHOLDのツマミをノイズが消えるまで右に回し、楽器を弾いて音が出ることを確認する。ギターは、音の消える時、急に音が無くなると不自然なので、DECAYを右に回して、ゆっくりと消えるように調節する。



## パーツ・リスト

金色(5%) 黄紫茶 1KΩ × 1	0.047μF × 1 0.022μF × 2
茶黒赤 4.7KΩ × 2	タンタルコン ケミコン どちらでも よい
黄紫赤 8.2KΩ × 1	10μF/25V × 2 4.7μF/25V × 1 1μF/35V × 2 47μF/25V × 1 100μF/10V × 1
灰赤赤 10KΩ × 2	
茶黒橙 15KΩ × 2	
茶綠橙 33KΩ × 1	
橙橙橙 47KΩ × 2	
黄紫橙 51KΩ × 1	2SC1000-GR E C B B ベース C コレクタ E エミッタ
緑茶橙 100KΩ × 3	2SC30A-Y S G D G ゲート D ドレイン S ソース
茶黒黄 470KΩ × 4	
黄紫黄 1MΩ × 2	
茶黒緑 スイッチング ダイオード 1S1555他 安いもの でよい × 8	ソニーダイオード RD5A × 1

2Pフォーンジャック 3Pフォーンジャック  
× 1 × 1

16φボリューム  
10KΩ A × 1  
1MΩ B × 1

電池スナップ  
× 1


ケース  
ラジオデパート地下  
奥沢のケース

OB-2

サンハヤト感光基板  
ファイル × 各 1



レトラセットとテープ  
2mmφ  
3mmφ  
× 各 1

1mm  
1.5mm  
× 各 1

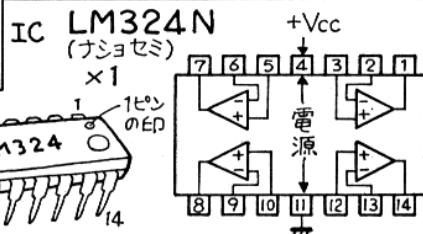
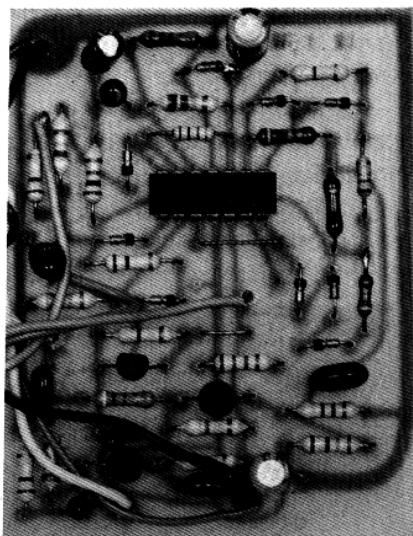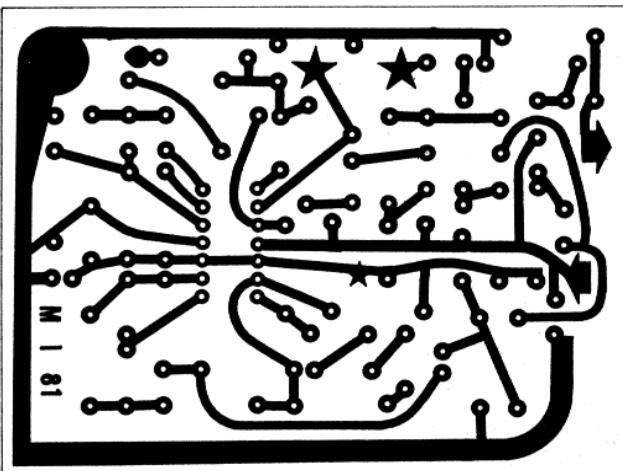
## ★原寸大基板パターン(65×85mm)

\*感光基板を切断する時は、感光面を下にして、厚紙やうすいスポンジの上に切ると、感光が始まることなく、面にもキズをつけなくてすみます。



ノイズ・ゲート実体配線図

