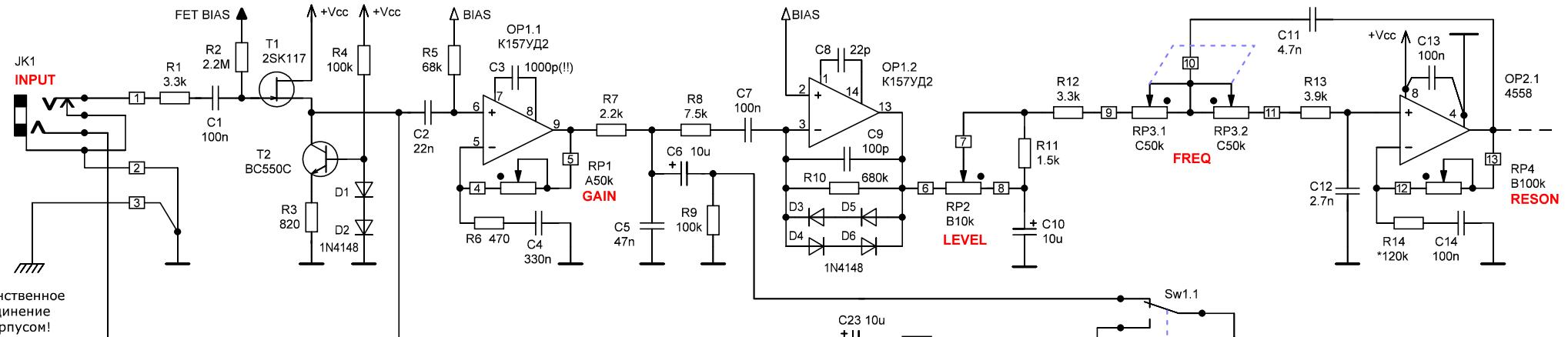



Multi Function Distortion MFD-2020 mk2

V1.0 23.07.2021

© Tuvalu, 2021



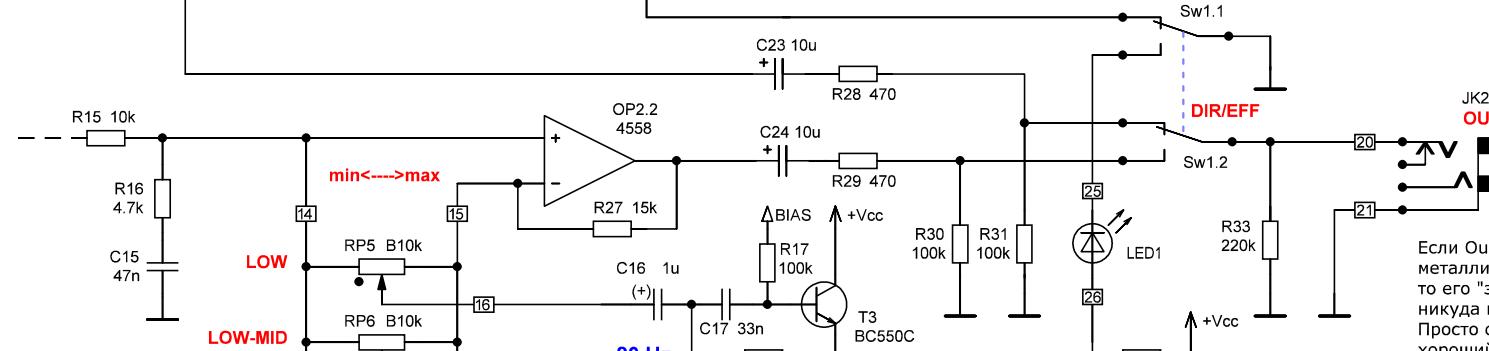Единственное соединение с корпусом! Если Input Jack металлический, то для этого использовать контакт его втулки с корпусом



Если Output Jack
металлический,
то его "землю" (21)
никуда не подключать.
Просто обеспечить
хороший контакт с корпусом

За основу взята схема МФД-1 №014, 1993 г. и МФД-2020 v1.0

R14* подобрать по отсутствию возбуждения ФНЧ (свиста) при RP4 = макс. Ориентировочно, его R в 1,05...1,5 раза больше, чем RP4.
R32* - яркость светодиода.

RP3 лучше группы С, но можно и В. Можно взять А и поменять местами подковки - будет С.

Типы конденсаторов:

C1,2,4 - с малым микрофонным эффектом - лавсан (mylar, полиэстер), полипропилен. "Орбиты" в этих позициях лучше не применять.

Остальные - по вкусу. Можно керамические. В гиляторах желательно 5%. С11,12 - 5-10%. Электролитические С25,26 - 16 V. Остальные 10 и более V

T1 - с малым напр. отсечки Vgsoff (0,4...0,8 В), лучше с большой крутизной: 2SK117, 163, 170, 184, 209, BF862. Но можно и с небольшой: J201, КП303А, Б и т.п. Если транзисторы с большими Vgsoff, то следует уменьшить R35 и увеличить R36 (их сумма должна составлять примерно 40 кОм). Чем больше Vgsoff, тем больше R36 и меньше R35. Подобрать по симметричному ограничению на истоке. Или по критерию 1/2 Vcc на истоке.

T6 - KT503, 2N2222, BC337, BC637 и т.п.
Остальные с Hfe больше 300. Хороши BC549C, 550C, MPSA18, 2N5088 и т.п.

ОР1 - К157УД2, УД3, К1434УД1.

OP2 - по вкусу. 4558, 5532, TL072, LF353, MC33078, LM833, MC13178, NJM4558...80 и т.п. Скоростные лучше не применять. Нежелательно LM358 - шум, искажения; TL062 - шум.